 


Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales




Arquitectura de Computadoras - Trabajo Práctico 1

Integrantes:

- Moyano Seminare, Carlos Alejo DNI: 40.802.646
- Zanotti, Emiliano DNI: 40.678.754

Introducción

 En este trabajo práctico se desarrolló una ALU en Verilog, utilizando una placa Basys 3. La misma cuenta con las operaciones ADD, SUB, AND, OR, XOR, SRA, SRL y NOR.



Esquema de diseño para el TP1

Se declararon 3 botones que corresponden al dato A, B y al operando. Además se utilizan switches para mostrar las entradas, además del bit de carry y cero, y LEDs que muestran el resultado obtenido.

Funcionamiento:

Al presionar uno de los botones, el valor que contienen los switches se guardará en un operando o en la operación dependiendo del botón que se presionó. Luego de ingresar el OP se mostrará en los leds el resultado, como así también el bit de carry y cero.

Testbench:

Se adjunta el testbench utilizado para probar todas las operaciones soportadas por la ALU, así como el funcionamiento del bit carry y del bit cero.

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module testbench;
```

```

localparam SIZE_OP = 6;
localparam SIZE_BUS = 8;

reg    [SIZE_BUS - 1:0] i_input;
reg    i_a_btn, i_b_btn, i_op_btn, i_clk = 0;
wire   [SIZE_BUS - 1:0] o_display;
wire   o_zero, o_carry;

localparam ADD  = 6'b100000;
localparam SUB  = 6'b100010;
localparam AND  = 6'b100100;
localparam OR   = 6'b100101;
localparam XOR  = 6'b100110;
localparam SRA  = 6'b000011;
localparam SRL  = 6'b000010;
localparam NOR  = 6'b000111;

top # (
    .SIZE_OP(SIZE_OP),
    .SIZE_BUS(SIZE_BUS)
) u_top
(
    .i_input(i_input),
    .i_a_btn(i_a_btn),
    .i_b_btn(i_b_btn),
    .i_op_btn(i_op_btn),
    .i_clk(i_clk),
    .o_display(o_display),
    .o_zero(o_zero),
    .o_carry(o_carry)
);

initial begin
    i_input = 8'h05; //Primer operando: 05
    #5
    i_a_btn = 1;
    #5
    i_a_btn = 0;
    #5
    i_input = 8'h07; //Segundo operando: 07
    #5
    i_b_btn = 1;
    #5
    i_b_btn = 0;
    #5
    i_input = ADD; //Suma. Valor esperado: 0C

```

```
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;
#5
i_input = SUB; //Resta. Valor esperado: FE ; Carry = 1
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;
#5
i_input = AND; //Valor esperado: 05
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;
#5
i_input = OR; //Valor esperado: 07
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;
#5
i_input = XOR; //Valor esperado: 02
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;
#5
i_input = NOR; //Valor esperado: FE
#5
i_op_btn = 1;
#5
i_op_btn = 0;

//OPERACIONES SHIFT
i_input = -8'h0F; //Primer operando: F1
#5
i_a_btn = 1;
#5
i_a_btn = 0;
#5
i_input = 8'h02; //Segundo operando: 02
#5
i_b_btn = 1;
#5
```

```

    i_b_btn = 0;
    #5
    i_input = SRA; //Valor esperado: FC
    #5
    i_op_btn = 1;
    #5
    i_op_btn = 0;
    #5
    i_input = SRL; //Valor esperado: 3C
    #5
    i_op_btn = 1;
    #5
    i_op_btn = 0;


    //PRUEBA CERO
    i_input = -8'h05; //Primer operando: FB
    #5
    i_a_btn = 1;
    #5
    i_a_btn = 0;
    #5
    i_input = 8'h05; //Segundo operando: 05
    #5
    i_b_btn = 1;
    #5
    i_b_btn = 0;
    #5
    i_input = ADD; //Suma. Valor esperado: 0
    #5
    i_op_btn = 1;
    #5
    i_op_btn = 0;
    #10
    $finish;
end

always begin
    #1
    i_clk = ~i_clk;
end

endmodule

```

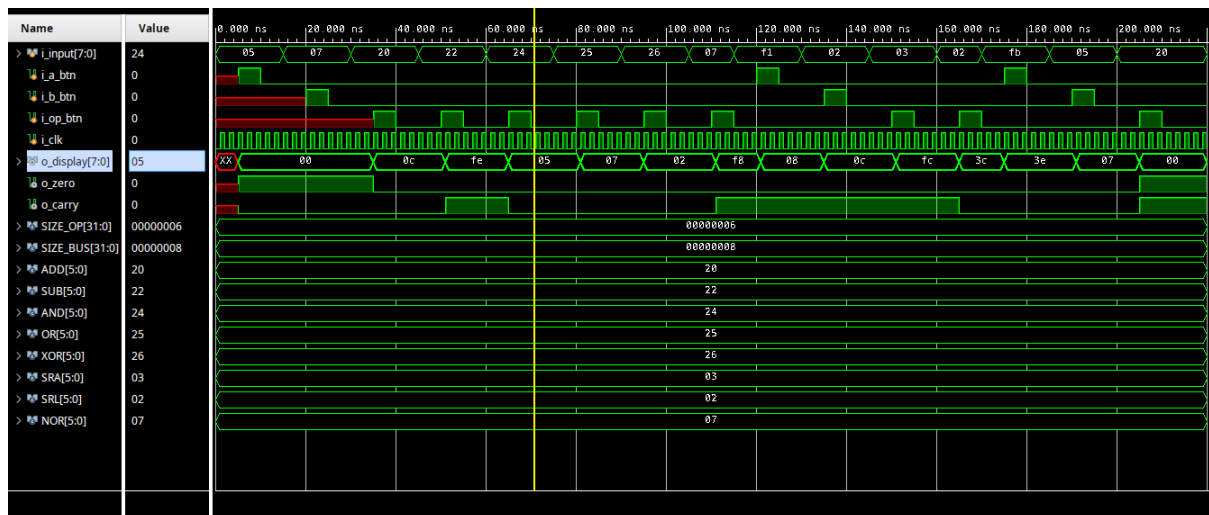
Testbench utilizado para simular y probar el funcionamiento del proyecto.



Resultado de la simulación con todas las operaciones.

Prueba en hardware

 Una vez testeado el código en simulación, se puede flashear en la placa y validar su funcionamiento real en el hardware.



Basys 3 mostrando el resultado de la suma entre 3 y 2

Conclusiones

Se logró implementar una ALU en Verilog, capaz de realizar operaciones aritméticas básicas y se logró probar su funcionamiento en hardware real.

Anexo

Repositorio del proyecto: <https://github.com/alejomoyano/alu>